



# Programmierbare Logik

<b>Name, Vorname</b>	
<b>Matrikelnummer</b>	
<b>Studiengang</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Tag der Prüfung:</b> 25. September 2019

Bitte beachten!

1. Prüfen Sie, ob Ihre Klausur vollständig ist. Sie muss aus den durchnummerierten Seiten von 1 bis 12 bestehen. Nehmen Sie die Klausur bitte nicht auseinander. Falls Sie ein unvollständiges Exemplar erhalten haben, lassen Sie sich bitte eine einwandfreie Klausur aushändigen.
2. Zum Bestehen der Klausur sind 50% der Punktzahl - Summe der Punkte aus der Laborübung plus erreichte Punkte der Klausur - erforderlich.
3. Die Bearbeitungszeit beträgt 90 Minuten.
4. Außer einfachen (nicht programmierbaren) Taschenrechnern sind keine Hilfsmittel zugelassen.
5. Das Betreiben von Mobiltelefonen und Computern ist im Prüfungsraum nicht erlaubt.
6. Schreiben Sie bitte gut leserlich und nicht mit Bleistift. Ihre Klausur wird ansonsten nicht gewertet. Lassen Sie einen Korrekturrand von mindestens 4 cm frei.
7. Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie prüfungsfähig sind und zu Beginn der Klausur die vollständigen Unterlagen erhalten haben.

Anmerkung: Maximale Punktzahl= 110 Punkte, 100% = 100 Punkte

(Punkte/Note: 95/1,0; 90/1,3; 85/1,7; 80/2,0; 75/2,3; 70/2,7; 65/3,0; 60/3,3; 55/3,7; 50/4,0)

Aufgabe	1	2	3			
erreichbare Punkte	30	40	40			
erreichte Punkte						

Zusatzleistung:

Punkte:

Note:

Ort und Datum:

Unterschrift:

## Aufgabe 1 Multiplexer

Punkte

30

Folgender VHDL-Quelltext beschreibt einen Multiplexer.

```
LIBRARY IEEE;
2 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;



4 ENTITY MUX_6to1 IS
    PORT
6     (
        x : IN std_logic_vector(5 DOWNTO 0);
8         s : IN std_logic_vector(2 DOWNTO 0);
        f : OUT std_logic
10    );
END ENTITY MUX_6to1;

12 ARCHITECTURE Behavioral OF MUX_6to1 IS
14 BEGIN
    PROCESS (x,s) is
16     BEGIN
        CASE s is
18         WHEN "000" => f <= x(5);
        WHEN "001" => f <= x(4);
20         WHEN "010" => f <= x(3);
        WHEN "011" => f <= x(2);
22         WHEN "100" => f <= x(1);
        WHEN "101" | "110" | "111" => f <= x(0);
24         WHEN OTHERS => f <= 'U';
        END CASE;
26     END PROCESS;
END ARCHITECTURE Behavioral;
```

Aufgabenstellung:

- Entwickeln Sie eine kombinatorische Schaltung mit einer geringsten Anzahl an Gattern. Erlaubt sind nur Grundgatter mit 2 Eingängen des Typs UND bzw. ODER und die Negation. Geben Sie die Boole'sche Funktion an. Hinweis zu Lösung: Klammern Sie geschickt aus! [15 Pkt.]
- Ergänzen Sie das Schaltbild. [15 Pkt]

$i_{10}$	$s_2$	$s_1$	$s_0$	$f$
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

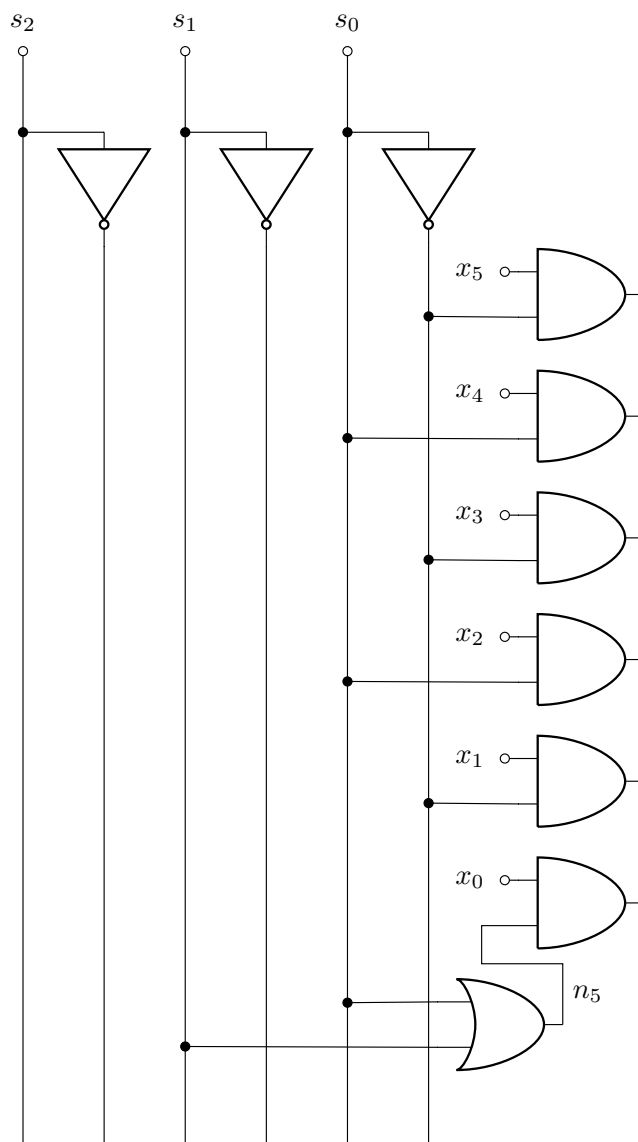 

→  $f$

# Programmierbare Logik

## Aufgabe 2 Einfache CRC-Codierung (7/4)

Punkte  
**40**

Gegeben ist folgendes Generator-Polynom:

$$G(u) = 1 \cdot u^3 + 1 \cdot u^0$$


Aufgabenstellung:


- Berechnen Sie alle fehlenden Codewörter in der Tabelle rechts. Tragen Sie ihre Ergebnisse in die gegebene Wahrheitstabelle ein. [10 Pkt.]
- Entwickeln Sie eine kombinatorische Schaltung zur Erzeugung des Codewortes mit minimaler Gatteranzahl. Erlaubt sind Gatter mit zwei Eingängen (AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR). [10 Pkt.]
- Geben Sie das Schaltbild mit Eingangs- und Ausgangsregister (Register-Kombinatorik-Register) an. Nutzen Sie dazu das gegebene Schaltbild. [10 Pkt.]
- Entwickeln Sie eine VHDL-Beschreibung zur Realisierung der Codewort erzeugung. Für die Registerstufen sind Master-Slave D-FF zu verwenden, aktiv mit der steigenden Flanke. Die Register werden mit einem *High*-aktiven RESET-Signal zurückgesetzt. [10 Pkt.]

$(i)_{10}$	n= 7 Codewort						
	m= 4				k= 3		
	$x_3$	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y_2$	$y_1$	$y_0$
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
2	0	0	1	0	0	1	0
3	0	0	1	1			
4	0	1	0	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	1	1	0
7	0	1	1	1			
8	1	0	0	0	0	0	1
9	1	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0			
11	1	0	1	1	0	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1
13	1	1	0	1			
14	1	1	1	0	1	1	1
15	1	1	1	1	1	1	0

Hinweis zur Berechnung des Restwertes:

$y_6$	$y_5$	$y_4$	$y_3$	$y_2$	$y_1$	$y_0$	÷	$g_3$	$g_2$	$g_1$	$g_0$
0	0	1	1	0	0	0	÷				

 

 

- Lückentext für das Eingangsregister

```
1 LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3 USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4 USE ieee.numeric_std.ALL;
5
6 ENTITY PIP04Bit is
7     port (
8         .....
9         .....
10        .....
11    );
12 end PIP04Bit;
13
14 ARCHITECTURE PIP04Bit_arc OF PIP04Bit IS
15     SIGNAL .....
16     SIGNAL .....
17 BEGIN
18     PIP04Bit: PROCESS ..... IS
19     BEGIN
20         .....
21         .....
22         .....
23     END PROCESS PIP04Bit;
24     .....
25 END PIP04Bit_arc;
```

- Lückentext für das Ausgangsregister

```
LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4 USE ieee.numeric_std.ALL;

6 ENTITY PIP07Bit is
  port (
8     .....
     .....
10    .....
    );
12 end PIP07Bit;

14 ARCHITECTURE PIP07Bit_arc OF PIP07Bit IS
  SIGNAL .....
16 SIGNAL .....
  BEGIN
18     PIP07Bit : PROCESS ..... IS
  BEGIN
20     .....
     .....
22     .....
     .....
24     END PROCESS PIP07Bit;
     .....
26 END PIP07Bit_arc;
```



# Programmierbare Logik

- Lückentext für die Einheit zur CRC-Generierung

```
LIBRARY ieee;
2 USE ieee.std_logic_1164.ALL;
  USE ieee.std_logic_unsigned.all;
4 USE ieee.numeric_std.ALL;

6 ENTITY CRC74 IS
  port (
8     CLK, CLR : IN  std_logic;
     x  : IN  std_logic_vector(3 downto 0);
10    y  : OUT std_logic_vector(6 downto 0)
    );
12 end CRC74;

14 ARCHITECTURE CRC74_struct OF CRC74 IS

16 COMPONENT ..... IS
    .....
18    .....
    .....
20 END COMPONENT;

22 COMPONENT ..... IS
    .....
24    .....
    .....
26 END COMPONENT;

28 SIGNAL .....
29 SIGNAL .....
30 SIGNAL .....

32 BEGIN
    .....
34    .....
    .....
36    .....
    .....
38    .....
  END CRC74_struct;
```

## Aufgabe 3 Zustandsautomat

Punkte  
**40**

Gegeben ist folgender Quelltext eines Zustandsautomaten in einer 3-Prozess-Beschreibung.


- Skizzieren Sie das Blockschaltbild des Automaten in der 3-Prozess-Beschreibungsform. Erklären Sie textuell die Funktion. Um welchen Typ von Automat handelt es sich (bitte ankreuzen)? [10 Pkt.]
  - Medvedev-Automaten
  - Moore-Automat
  - Mealy-Automat
- Skizzieren Sie das Zustandsdiagramm des Automaten und erstellen die Zustandsfolgetabelle. [10 Pkt.]
- Überführen Sie die 3-Prozess-Beschreibung in einen 2-Prozessbeschreibung. Nutzen Sie dafür den Lückentext. [10 Pkt.]
- Skizzieren Sie das Blockschaltbild des Automaten in der 2-Prozess-Beschreibungsform. [10 Pkt.]

```
1  --- Zustandsautomat ---
2  LIBRARY ieee ;
3  USE ieee.std_logic_1164.all;
4
5  -----
6  ENTITY FSM_1 IS
7      PORT( X:          IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
8            Clk:       IN std_logic;
9            RESET:    IN std_logic;
10           Y:        OUT std_logic);
11 END FSM_1;
12
13 -----
14
15 ARCHITECTURE FSM OF FSM_1 IS
16     TYPE state_type IS (S0, S1, S2);
17     SIGNAL next_state, current_state: state_type;
18 BEGIN
19
20     update_state_register: PROCESS(Clk, Reset) --- Process #1
21     BEGIN
22         IF (Reset='1') THEN current_state <= S0;
23         ELSIF rising_edge(Clk) THEN current_state <= next_state;
24         END IF;
25     END PROCESS update_state_register;
26
27 -----
```

```
30 logic_next_state: PROCESS(X, current_state) — Process #2
    BEGIN
32     CASE current_state IS
        WHEN S0 => IF      X = "01" THEN next_state <= S1;
34                   ELSE next_state <= S0;
                       end IF;
        WHEN S1 => IF      X = "11" THEN next_state <= S2;
36                   ELSIF X = "01" THEN next_state <= S1;
38                   ELSE next_state <= S0;
                       END IF;
        WHEN S2 => IF      X = "01" THEN next_state <= S1;
40                   ELSE next_state <= S0;
42                   END IF;
        WHEN OTHERS => next_state <= S0;
44     END CASE;
    END PROCESS logic_next_state;
46

48 logic_out: PROCESS (X, current_state) — Process #3
    BEGIN
50     IF ((current_state = S2) and (X = "10")) THEN Y <= '1';
52     ELSE Y <= '0';
        END IF;
54     END PROCESS logic_out;
    END FSM;
56
```

$\underline{X/Y}$

 

$i_{10}$	RESET	Eingang $\underline{X}$		Zustand $\underline{S}$	Zustand $\underline{S}^+$	Ausgang $\underline{Y}$
		$x_1$	$x_0$			
0	0	0	0	$S_0$		
1	0	0	1	$S_0$		
2	0	1	0	$S_0$		
3	0	1	1	$S_0$		
4	0	0	0	$S_1$		
5	0	0	1	$S_1$		
6	0	1	0	$S_1$		
7	0	1	1	$S_1$		
8	0	0	0	$S_2$		
9	0	0	1	$S_2$		
10	0	1	0	$S_2$		
11	0	1	1	$S_2$		
12	0	0	0	$S_3$		
13	0	0	1	$S_3$		
14	0	1	0	$S_3$		
15	0	1	1	$S_3$		
16	1	1	1	$S_x$	$S_0$	0

```
12
14
16 ARCHITECTURE FSM OF FSM_1a IS
17     TYPE      state_type IS (S0, S1, S2);
18     SIGNAL    next_state, current_state: state_type;
19 BEGIN
20
21 update_state_register: PROCESS(Clk, Reset)  — Process #1
22 BEGIN
23     IF (Reset='1') THEN current_state <= S0;
24     ELSIF rising_edge(Clk) THEN current_state <= next_state;
25     END IF;
26 END PROCESS update_state_register;
27
28 logic_next_state_out: PROCESS(X, current_state)  — Process #2
29 BEGIN
30     CASE current_state IS
31         WHEN S0 => .....
32                 .....
33                 .....
34         WHEN S1 => .....
35                 .....
36                 .....
37                 .....
38                 .....
39                 .....
40         WHEN S2 => .....
41                 .....
42                 .....
43                 .....
44                 .....
45         WHEN OTHERS => next_state <= S0;
46     END CASE;
47 END PROCESS logic_next_state_out;
48 END FSM;
```